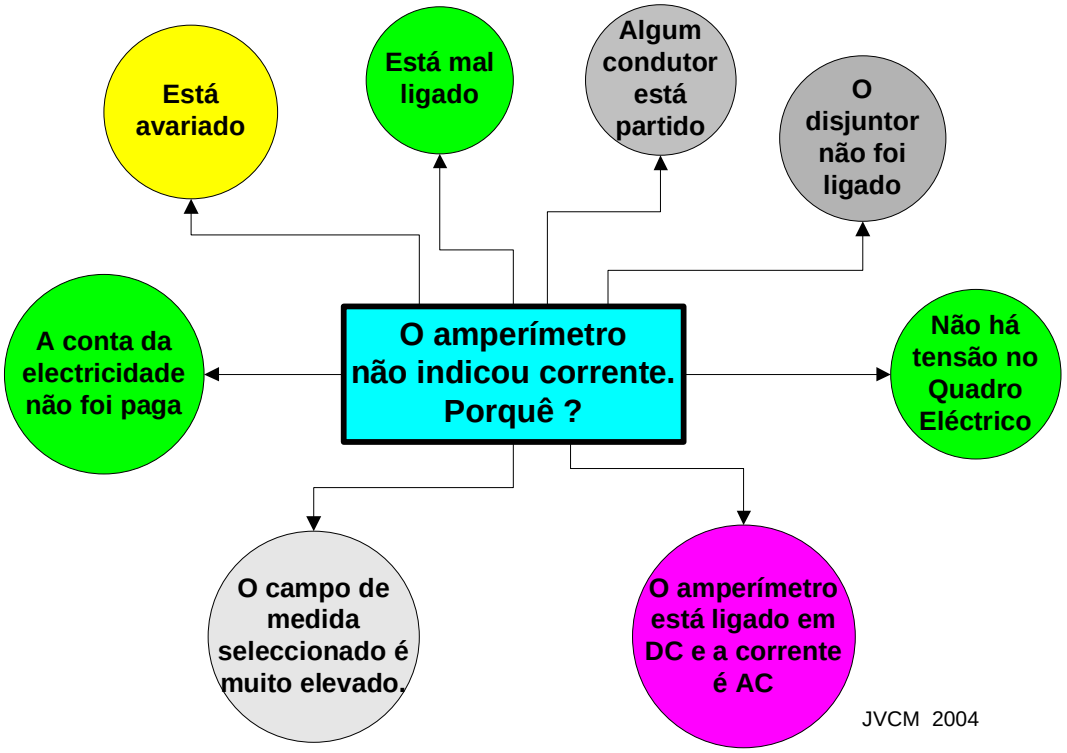
O amperímetro não indicou corrente. Porquê ?
Está avariado
Está mal ligado
Algum condutor está partido
O disjuntor não foi ligado
A conta da electricidade não foi paga
Não há tensão no Quadro Eléctrico
O campo de medida seleccionado é muito elevado.
O amperímetro está ligado em DC e a corrente é AC
JVCM 2004